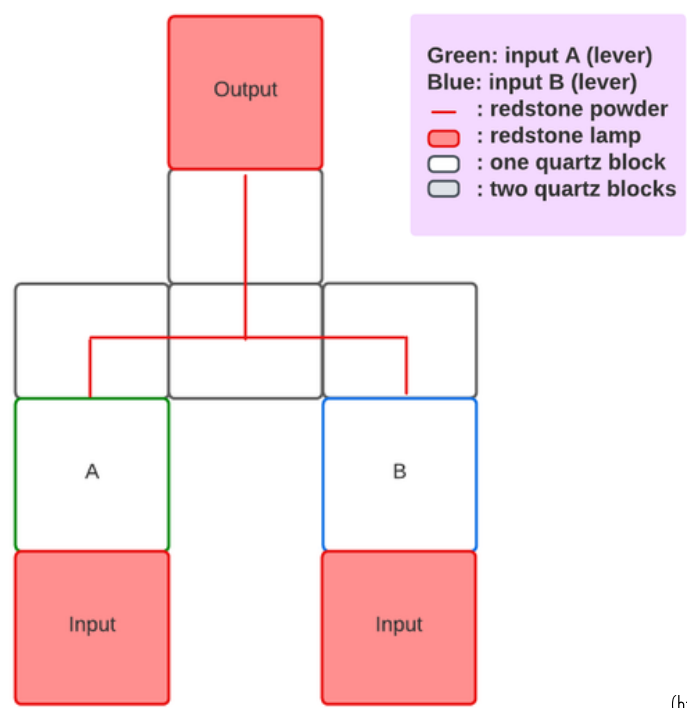






# Or Gate




INPUT		OUTPUT
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(<https://instrumentationtools.com/logic-gates-and-truth-tables/>)

## Minecraft implementation

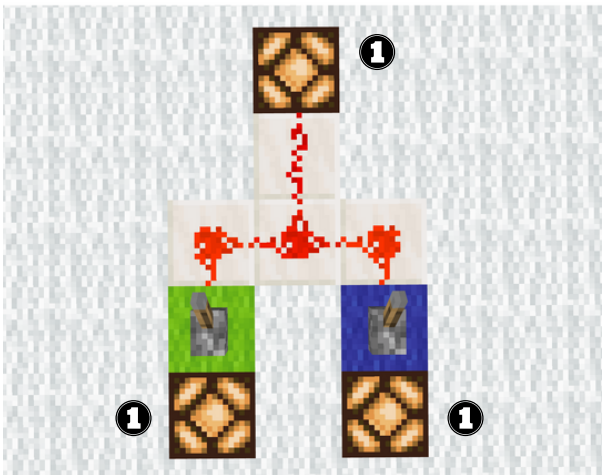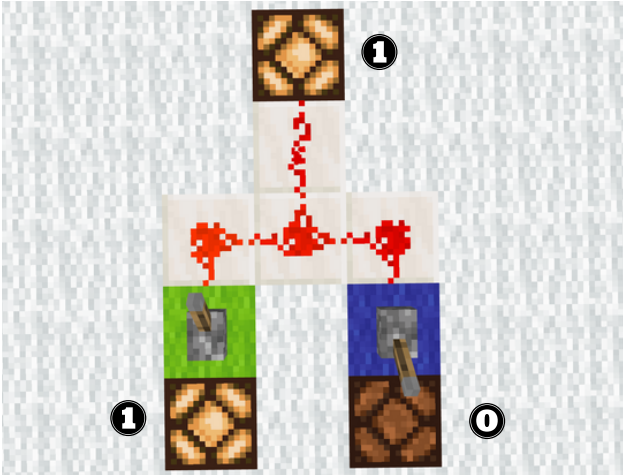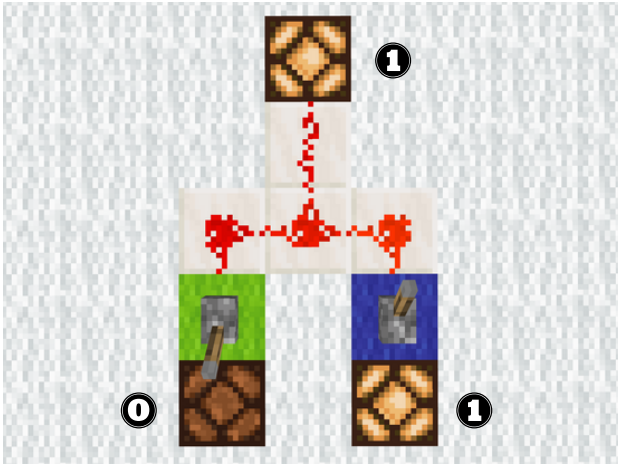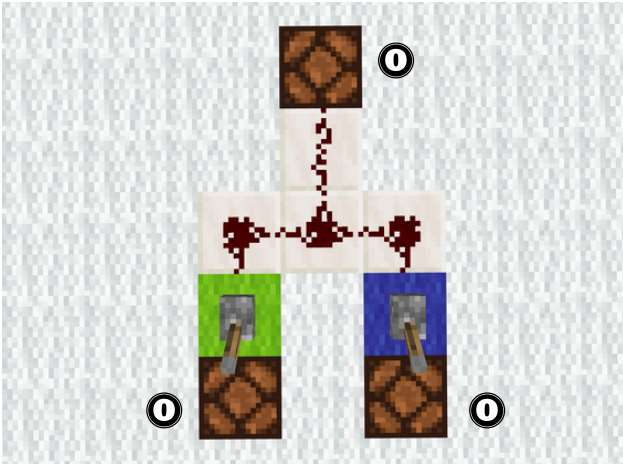





# And Gate

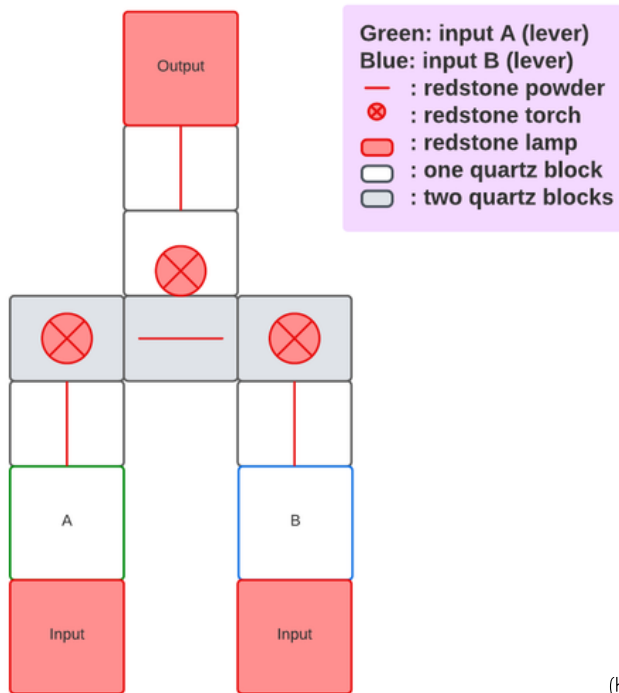


INPUT		OUTPUT
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(<https://instrumentationtools.com/logic-gates-and-truth-tables/>)

## Minecraft implementation

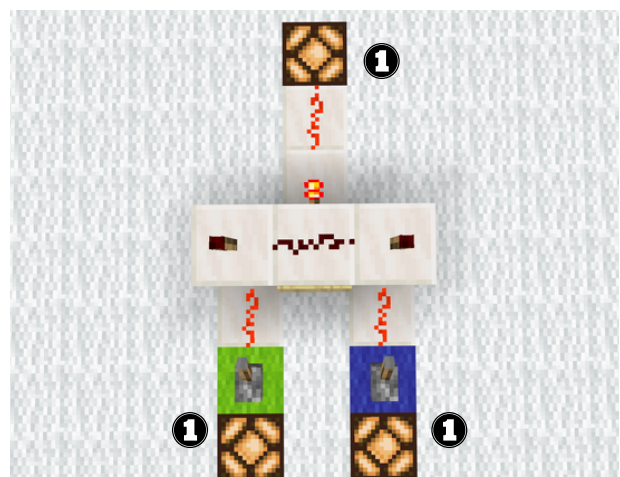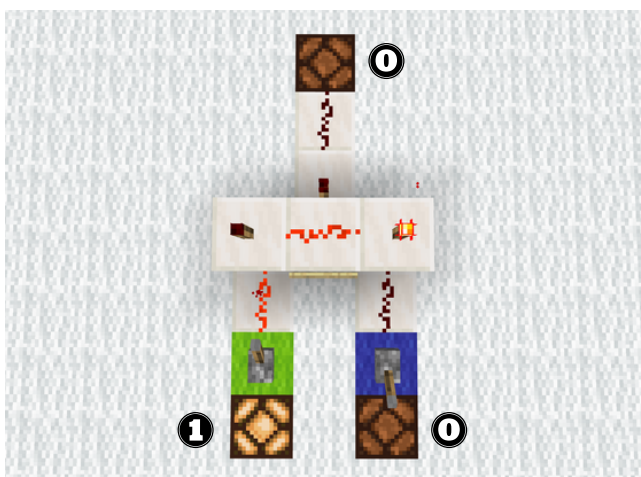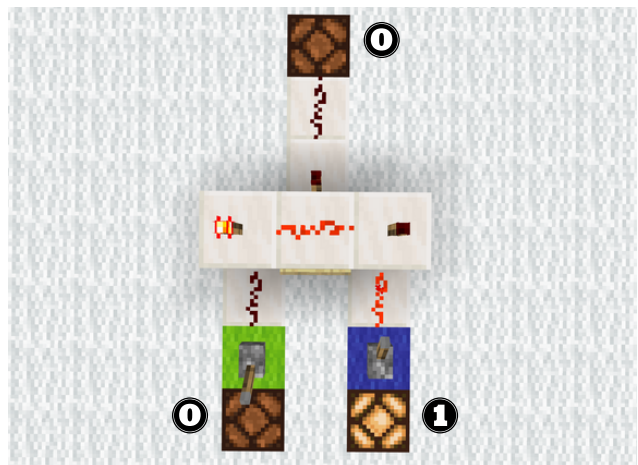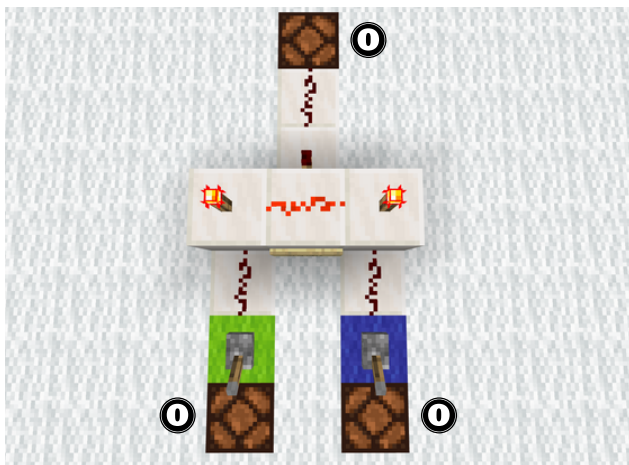

# Xor Gate

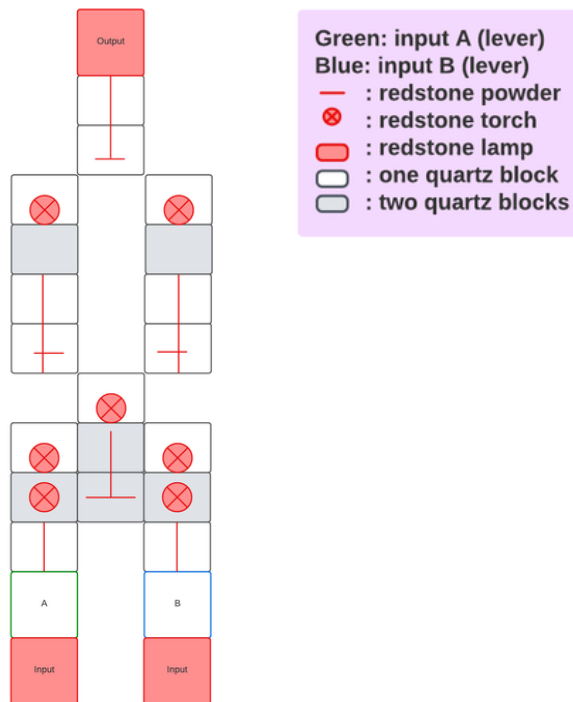

INPUT		OUTPUT
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(<https://instrumentationtools.com/logic-gates-and-truth-tables/>)

## Minecraft implementation

